

SystemVerilog para Projetos

Curso Presencial IFPB/UFAL

Marcos Moraes – Professor DEE

Projetos de Excelência em Microeletrônica – PEM

Centro de Engenharia Elétrica e Informática

Universidade Federal de Campina Grande

Sumário

- ✧ Níveis de abstração;
- ✧ Projetos bottom-up e top-down;
- ✧ Diagrama de blocos;
- ✧ Separação entre caminho de dados (datapath) e controle;
- ✧ Linguagens de descrição de hardware;
- ✧ Fluxos de projeto em microeletrônica e FPGA;
- ✧ Subconjunto sintetizável;
- ✧ Descrição comportamental e nível RTL;
- ✧ Módulos;
- ✧ Tipos de dados e valores literais;
- ✧ Operadores e expressões;
- ✧ Sentenças procedurais e de controle;
- ✧ Atribuição de variáveis;
- ✧ Procedimentos e processos;
- ✧ Tarefas e funções;
- ✧ Interfaces;
- ✧ Simulação e síntese lógica;
- ✧ Aplicações e exemplos;
- ✧ Laboratório - Projeto do flux-capacitor (vai e vem de LEDs);
- ✧ Laboratório - Projeto de máximo divisor comum

Sistemas Digitais Complexos com SystemVerilog HDL

Nível COMPORTAMENTAL e RTL

Projetos de Excelência em Microeletrônica – PEM
Centro de Engenharia Elétrica e Informática
Universidade Federal de Campina Grande

Descrevendo hardware de forma soft

“Hardware is called hardware because it’s hard”

The Art of Electronics, Horowitz and Hill, 1980

Nível RTL


- ✖ A descrição em **RTL** (*Register Transfer Level*, nível de transferência de registradores) indica **como** e **quando** o conteúdo de registradores são **transformados** e armazenados em outros registradores (ou os mesmos de origem).
- ✖ Utilizado para descrever lógica seqüencial e lógica combinacional
- ✖ Na lógica combinacional as variáveis (logic) são **temporárias** e **desaparecem** no resultado final

Lógica Combinacional em RTL

Sentenças procedurais e lógica

Revisando descrição com assign

 
❖ Descreva o circuito abaixo em verilog usando assign:



```
module mux(f, a, b, sel);  
output logic f;  
input logic a, b, sel;  
  
assign f = ~sel ? a : b;  
  
endmodule
```

Blocos always

 
- ✿ Para síntese, descrevem partes de hardware que “existem”, “estão disponíveis”:



```
module mux2to1 (  
    output logic f;  
    input logic a, b, sel;  
  
    always @(a or b or sel)  
        f = ~sel ? a : b;  
  
endmodule
```


Blocos always

 - ✱ Para síntese, descrevem partes de hardware que “existem”, “estão disponíveis”:




Lista de sensibilidade contém sinais cuja mudança faz o bloco funcionar

```
module mux2to1 (  
    output logic f;  
    input logic a, b, sel;  
  
    always @(a or b or sel)  
        f = ~sel ? a : b;  
  
endmodule
```

Blocos always

 - ✿ Para síntese, descrevem partes de hardware que “existem”, “estão disponíveis”:



Lista de sensibilidade contém sinais cuja mudança faz o bloco funcionar


```
module mux2to1 (  
    output logic f;  
    input logic a, b, sel;
```

```
    always @(*)  
        f = ~sel ? a : b;
```

```
endmodule
```

Blocos always

 - ✦ Para síntese, descrevem partes de hardware que “existem”, “estão disponíveis”:




SystemVerilog facilita especificar que se quer fazer circuito combinacional

```
module mux2to1 (  
    output logic f;  
    input logic a, b, sel;  
  
    always_comb  
        f = ~sel ? a : b;  
  
endmodule
```


Sentenças procedurais

 - ✘ Podemos utilizar sentenças procedurais com estilo de linguagem de alto nível (HLL) para implementar lógica. Considere o exemplo:



- ✘ Descreva esta função em palavras (comandos).
- ✘ Dica: se ... senão

Se... senão

 


se (sel for 0)

f recebe a;

senão

f recebe b;

If...

 


```
if (sel == 0)
```

```
    f = a;
```

```
else
```

```
    f = b;
```

If...

 

```
if (sel == 0)
```


```
    f = a;
```

```
else
```

```
    f = b;
```

Constantes em
SystemVerilog por
default estão em
decimal com 32 bits

If...

 

```
if (sel == 1'b0)
```

```
    f = a;
```

```
else
```

```
    f = b;
```


Multiplexador com always_comb

```
module mux(  
  input logic a, b, sel,  
  output logic f );
```

```
  always_comb
```

```
  if (~sel)
```

```
    f = a;
```

```
  else
```


```
    f = b;
```

```
endmodule
```

Módulos podem conter um ou mais blocos always

Circuitos combinacionais são ativados se qualquer dos sinais usados mudar

Testes de valores lógicos ou binários

 

Multiplexador com always_comb

```
module mux(  
  input logic a, b, sel,  
  output logic f );
```

```
  always_comb
```

```
    if (~sel)
```

```
      f = a;
```


```
  else
```

```
    f = b;
```

```
endmodule
```

Um **logic** pode se comportar como memória: mantém o seu valor até que seja imperativamente atribuído

 O corpo de um bloco always contém “código” imperativo tradicional



Dois tipos principais de dados: Nets

- ✱ Os ***nets*** (fiação) representam as conexões entre as coisas
- ✱ Não retêm os seus valores
- ✱ Obtêm os seus valores de uma saída como uma porta ou outro módulo
- ✱ Não devem ser atribuídos em um bloco *initial* ou *always*
- ✱ Em SystemVerilog, isso ficou mais flexível

Dois tipos principais de dados: logic

- ✱ **logics** representam armazenamento de dados
- ✱ Comportam-se como uma memória
- ✱ Retém o seu valor até que seja explicitamente atribuído em um bloco **always** ou **initial**
- ✱ Pode ser usado para modelar latches, flip-flops, etc., mas não correspondem exatamente a eles

Nets e Registradores

Fios e registradores podem ser bits, vetores ou arrays

logic a; *// fio simples*

logic [-1:4] vec; *// registrador de 6 bits*

logic [31:0] dcache[0:63]; *// Uma memória de 32 bits*

Atribuição Procedural

✖ No interior de um bloco *initial* ou *always*

```
sum = a + b + c in;
```

✖ Tal como C: O lado direito é avaliado e atribuído ao lado esquerdo antes que a próxima sentença seja avaliada

✖ A sentença do lado direito pode conter fios (*wires*), *logic*, constantes, funções lógicas, etc

✖ A do lado esquerdo tem que ser um *logic*

✖ (apenas primitivas ou atribuições contínuas podem atribuir valores a fios)

Blocos always

```
always @(lista_sensibilidade)
begin
    /* Este bloco de sentenças é ativado sempre que qualquer
       das variaveis lista_sensibilidade muda de valor */
end
```

- As sentenças entre o **begin** e o **end** do bloco **always** é avaliado sequencialmente sempre que qualquer das variáveis **logic** mencionadas nos parênteses, conhecida como lista de sensibilidade, mudar seus valores.

Projeto assíncrono

```
always_comb  
begin  
    // sentenças aqui  
end
```

```
always_latch  
begin  
    // sentenças aqui  
end
```

- Usado para definir lógica combinacional e latches, como vimos.

Projeto assíncrono

```
always_comb  
begin  
    // sentenças aqui  
end
```

```
always_latch  
begin  
    // sentenças aqui  
end
```

- Usado para definir lógica combinacional e latches, como vimos.

Projeto síncrono

Informamos o sinal de clock juntamente com borda.

Borda de subida

always_ff @(posedge clk)

Borda de descida

always_ff @(negedge clk)

Variáveis logic

- ✱ Apenas variáveis (logic) podem ser manipuladas em blocos always.
- ✱ Entradas, saídas e fios são nets. Estes não armazenam valores. Para armazenar valores é preciso defini-los como logic.

output logic saida_1;

if...else

always_comb

begin

if (condicao_1) acao_1;

else if (condicao_2) acao_2;

else acao_3;

end

if (condicao)

begin

logic_1=1'b1;

logic_2=1'b1;

logic_3=1'b1;

end

if...else

always_comb

```
if (condicao_1) acao_1;  
else if (condicao_2) acao_2;  
else acao_3;
```

```
if (condicao)
```

```
begin
```

```
    logic_1=1'b1;
```

```
    logic_2=1'b1;
```

```
    logic_3=1'b1;
```

```
end
```

Case

always_comb

case(net)

valor_1: acao_1;

valor_2: acao_2;

// etc

endcase

case(net)

valor_1:

begin

acao_1;

acao_2;

// etc

end

valor_2:

begin

acao_1;

acao_2;

// etc

end

endcase

Exemplo: decodificador 7 segmentos

```
module decod7seg (  
    input logic [3:0] entrada,  
    output logic [0:6] saida);  
  
always_comb @ (entrada)  
begin  
    case (entrada)  
        4'd0: saida= 7'h7E;  
        4'd1: saida= 7'h30;  
        .  
        4'd9: saida = 7'b1111011 ;  
  
    endcase  
endmodule
```

Exemplo: decodificador 7 segmentos

```
module decod7seg (  
    input logic [3:0] entrada,  
    output logic [0:6] saida);  
  
always_comb @ (entrada)  
begin  
    case (entrada)  
        4'd0: saida= 7'h7E;  
        4'd1: saida= 7'h30;  
        .  
        4'd9: saida = 7'b1111011 ;  
        default: saida = 7b'0000001;  
    endcase  
endmodule
```


Exemplo: decodificador 7 segmentos

```
module decod7seg (  
    input logic [3:0] entrada,  
    output logic [0:6] saida);  
  
    always_comb  
    begin  
        case (entrada)  
            4'd0: saida= 7'h7E;  
            4'd1: saida= 7'h30;  
            .  
            4'd9: saida = 7'b1111011;  
            default: saida = 7b'0000001;  
        endcase  
    endmodule
```

Exemplos com sentenças imperativas

```
if (select == 1)
```

```
    y = a;
```

```
else
```

```
    y = b;
```

```
case (op)
```

```
    2'b00: y = a + b;
```

```
    2'b01: y = a - b;
```

```
    2'b10: y = a ^ b;
```

```
    default: y = 'hxxxx;
```

```
endcase
```

Operadores

Operadores aritméticos	
+	Adição
-	Subtração
*	Multiplicação
/	Divisão
%	Módulo

Operadores booleanos	
&&	AND lógico
!	Not lógico
	OR lógico
&	AND bit-a-bit
~	NOT bit-a-bit
	OR bit-a-bit
^	XOR bit-a-bit
& (unário)	Redução AND
~(unário)	Redução NOT
(unário)	Redução OR
^(unário)	Redução XOR

Operadores de redução

A = | ent_1; /* *ALGUM bit 1? E.g. |0110=1 */*

B = & ent_2; /* *TODOS bits 1? E.g. &1111=1 */*

C = ~| ent_3; /* *TODOS bits 0? E.g. ~|0000=1 */*

Operadores relacionais

<	Menor que
>	Maior que
<=	Menor que ou igual a
>=	Maior que ou igual a
==	Igual a
!=	Não igual a

Com ou sem sinal

- ✱ Verilog trata os valores numéricos como strings de bits sem sinal. O tratamento do sinal deve ser feito com lógica auxiliar.

Exemplo: contador

```
module (  
    input direction, reset, clock,  
    output logic [7:0] count_value  
);  
  
always @(posedge clock or posedge reset)  
begin if (reset)  
    count_value = 8'd0;  
else  
    count_value = count_value + 1'd1;  
endmodule
```

// acrescente código para direção e reset síncronos

Laços

- ⚙️ Laço for: sintaxe idêntica a C

for (atrib inicial; expressao; atrib. passo)

begin

sentencas

end

- ⚙️ O número de vezes que o for executa tem que ser fixo para poder ser sintetizado.
- ⚙️ Não faz contador – mas sim, circuito combinacional

Exemplo:

soma os números de 0 a 254

```
module soma(input clock, output logic [15:0] op1);  
  logic [15:0] storage;  
  logic [7:0] i;  
  
  always_ff @(posedge clock)  
  begin  
    for (i = 8'b00; i < 8'd255; i = i+8'd1)  
      begin  
        storage=storage+i;  
      end  
    op1=storage;  
  end  
  
endmodule
```

Inferência de latches

// Código ruim– infere um latch!

```
always @ (b or c)
```

```
begin
```

```
  if (b)
```

```
    begin
```

```
      a = c;
```

```
    end
```

```
end
```

- ✘ Ocorre quando não são explicitados todos os valores que podem ser atribuídos a uma variável.
- ✘ Neste caso, o valor de **a** é retido. **a** só muda quando **b** é colocado em **1**. Conseqüentemente temos um latch.

Evitando latches

// Código bom! Dá o comportamento desejado.

```
always @ (b or c)
```

```
begin
```

```
a = 1'b0;
```

```
if (b)
```

```
  begin
```

```
    a = c;
```

```
  end
```

```
end
```

- Esta descrição gera o resultado correto e demonstra um mecanismo de evitar *latches*.
- **a** recebe sempre zero e somente se **b** e **c** forem ambos **1** que **a** recebe **1**.
- Outra opção é usar um **else**.

Evitando latches

// Código melhor! Informa o comportamento desejado.

always_comb

begin

a = 1'b0;

if (b)

begin

a = c;

end

end

- Como seria com **else?**.
- Qual a função lógica?

O que vimos hoje

- ✱ Projetos digitais modernos (complexos) utilizam linguagens de descrição de hardware
- ✱ É possível expressar um sistema digital em diversos níveis de abstração
- ✱ O nível estrutural é utilizado para definir hierarquia e conectividade
- ✱ SystemVerilog é uma evolução de Verilog

Contato

Marcos Morais

Professor DEE

morais@dee.ufcg.edu.br