

SystemVerilog para Projetos

Curso Presencial IFPB/UFAL

Marcos Moraes – Professor DEE

Projetos de Excelência em Microeletrônica – PEM

Centro de Engenharia Elétrica e Informática

Universidade Federal de Campina Grande


Sumário

- ✧ Níveis de abstração;
- ✧ Projetos bottom-up e top-down;
- ✧ Diagrama de blocos;
- ✧ Separação entre caminho de dados (datapath) e controle;
- ✧ Linguagens de descrição de hardware;
- ✧ Fluxos de projeto em microeletrônica e FPGA;
- ✧ Subconjunto sintetizável;
- ✧ Descrição comportamental e nível RTL;
- ✧ Módulos;
- ✧ Tipos de dados e valores literais;
- ✧ Operadores e expressões;
- ✧ Sentenças procedurais e de controle;
- ✧ Atribuição de variáveis;
- ✧ Procedimentos e processos;
- ✧ Tarefas e funções;
- ✧ Interfaces;
- ✧ Simulação e síntese lógica;
- ✧ Aplicações e exemplos;
- ✧ Laboratório - Projeto do flux-capacitor (vai e vem de LEDs);
- ✧ Laboratório - Projeto de máximo divisor comum


Sistemas Digitais Complexos com SystemVerilog HDL

Níveis de Abstração

Níveis de Abstração e Domínios

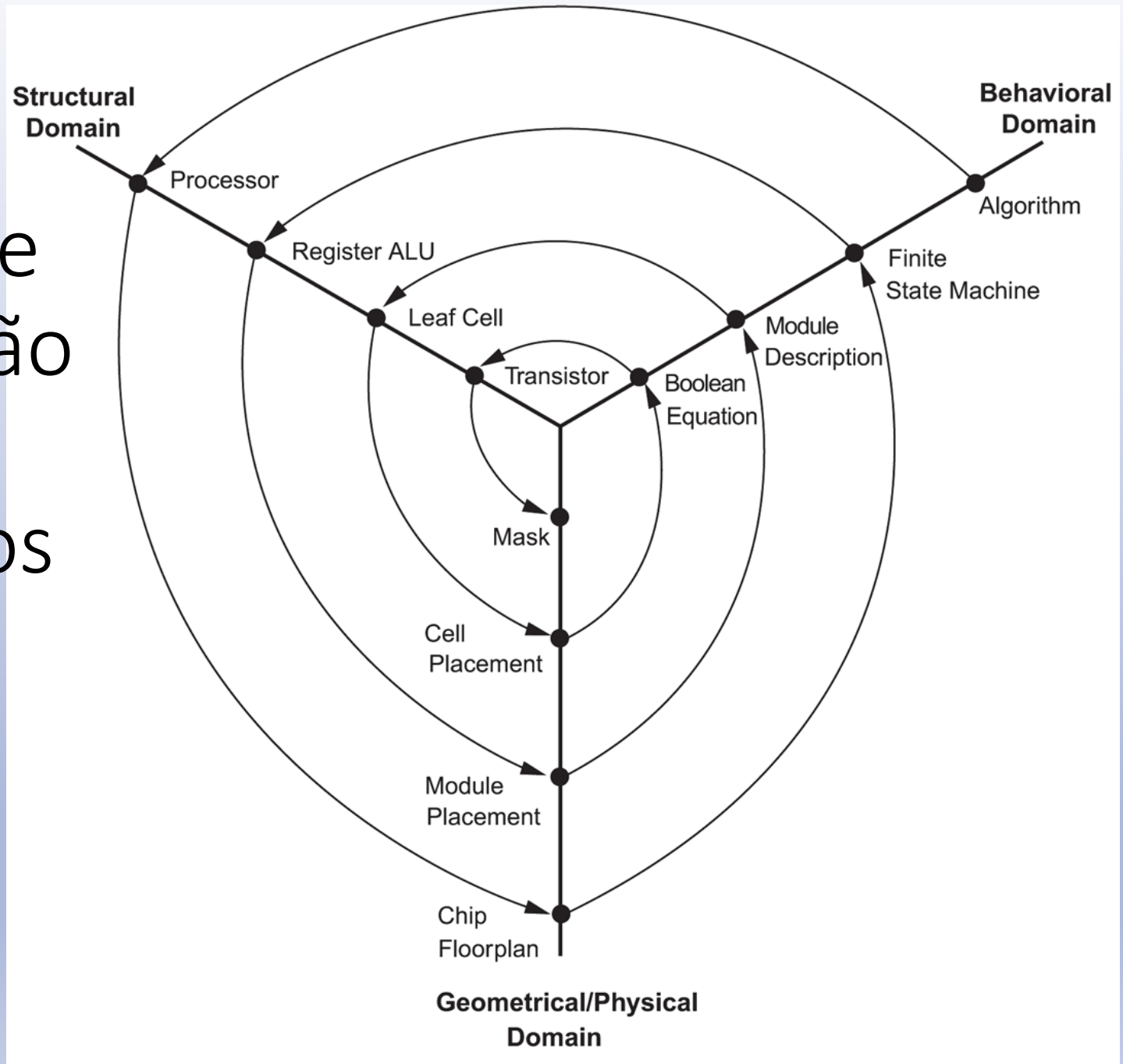

Fluxo de desenvolvimento

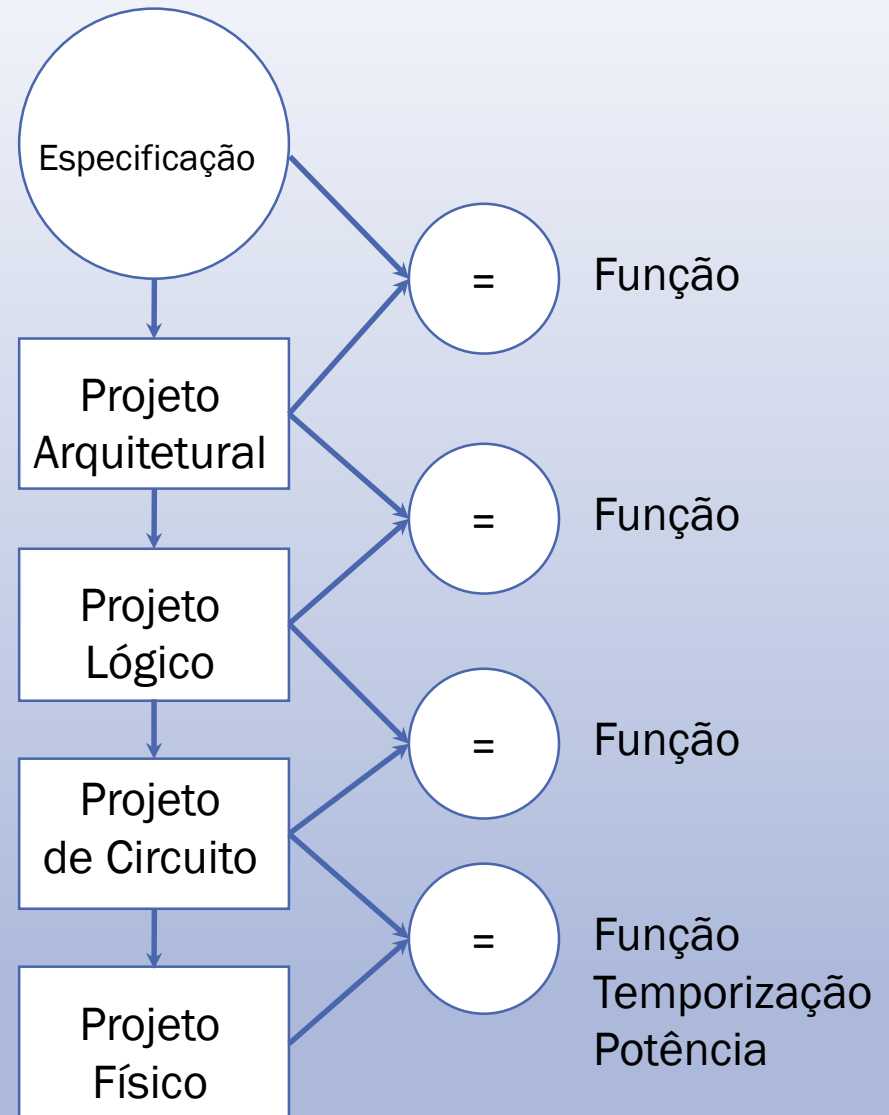

Hardware Description Language (HDL)

- ✧ Para quê precisamos de uma Linguagem de Descrição de Hardware ?
- ✧ Modelar, Simular, Sintetizar e Analisar hardware digital
 - Paralelismo
 - Concorrência
 - Semântica para valores de sinais no tempo
- ✧ Construções e semântica especiais
 - Transições (bordas) de valores de sinais
 - Atrasos de propagação de sinais
 - Verificação de condições temporais

Descrição

- ✱ É possível descrever *qualquer* sistema (em determinado **nível de abstração**) através de seus elementos constituintes, como estão relacionados e das suas **semânticas**.
- ✱ Ou seja, para descrever um sistema, precisamos de:
 - Componentes (módulos)
 - Conexões

Diagrama Esquemático

- ✖ O método antigo de descrição era o diagrama esquemático (esquema)
- ✖ O esquemático possui algumas vantagens:
 - + Descreve de forma visual.
 - + Pode ser formal, ou seja, entrada para o processamento automático
 - + Descreve itens
- ✖ E muitas desvantagens (para sistemas complexos):

Descrição com HDL

- ✱ Uma HDL descreve um sistema (digital) de forma textual
- ✱ Adequado ao fluxo de desenvolvimento onde se utilizam ferramentas automáticas
- ✱ Permite a entrada em todos os níveis de abstração*
- ✱ *Verilog não atingia os níveis mais altos de abstração. SystemVerilog sim.


HDL e níveis de abstração

- ✱ As HDLs descrevem um sistema digital em vários níveis:
- ✱ Os projetos podem ser descritos desde um nível muito abstrato - nível comportamental, até o nível de layout
- ✱ Nível comportamental – descreve as funcionalidades do projeto sem detalhar a implementação.
- ✱ Nível de netlist- componentes básicos em um chip/FPGA.

Como SystemVerilog é Usado

- ✘ Praticamente todo ASIC é projetado usando ou SystemVerilog ou VHDL (uma linguagem similar, mais prolixa)
- ✘ Modelagem comportamental com alguns elementos estruturais
- ✘ “Subconjunto de síntese” é o que pode ser traduzido por um sintetizador em uma netlist
- ✘ O projeto é escrito em SystemVerilog
- ✘ Simulado **exaustivamente** para verificar a funcionalidade
- ✘ Sintetizado (o **netlist** é gerado)
- ✘ É feita análise de temporal para verificar as temporizações

Descrição com HDL

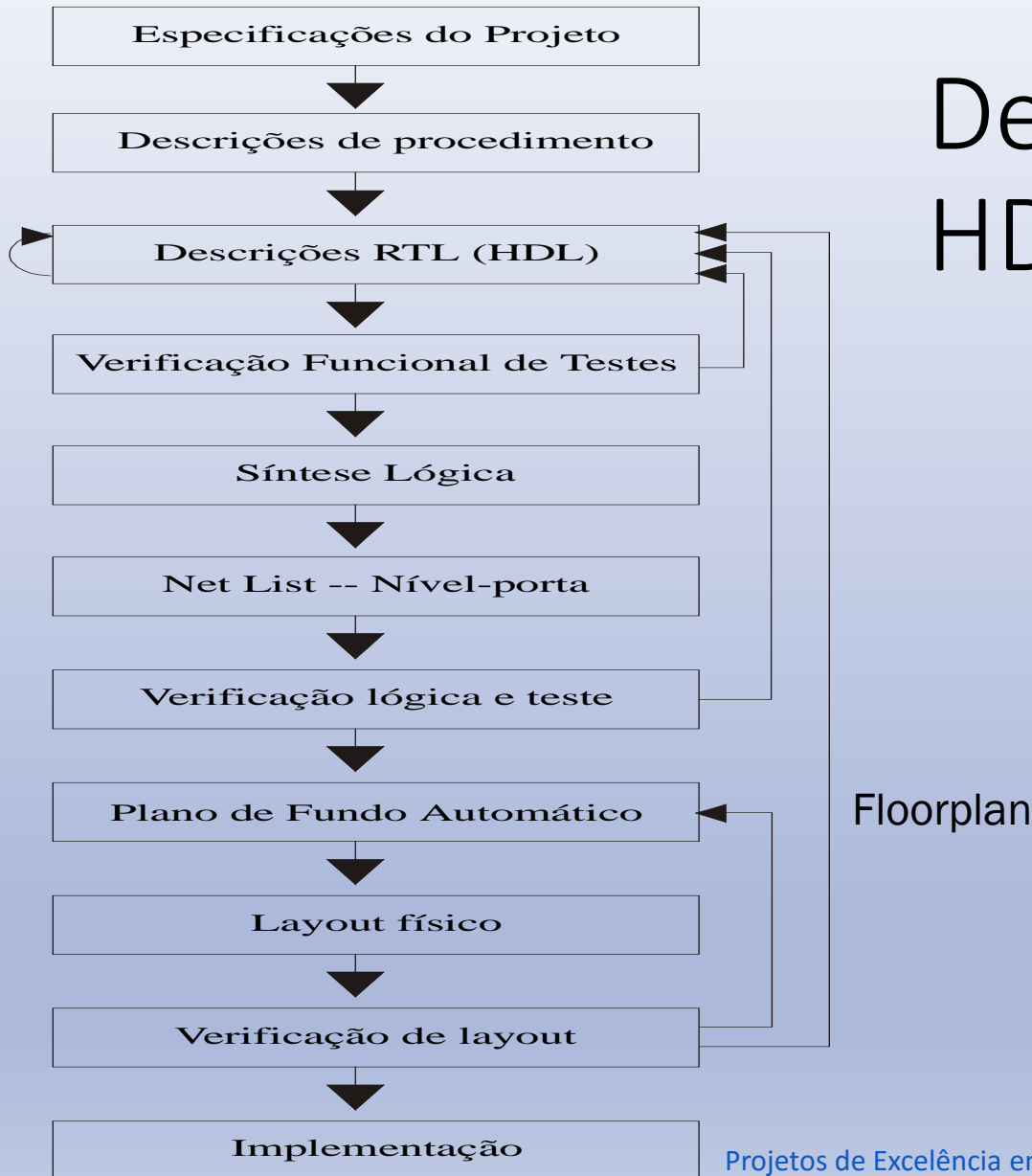

A Linguagem SystemVerilog


- ✖ Originalmente uma linguagem de modelagem para um simulador de lógica digital baseado em eventos muito eficiente
- ✖ Mais tarde foi posto em uso como uma linguagem de especificação para síntese lógica
- ✖ Atualmente, uma das duas linguagens mais utilizadas em projeto de hardware digital (VHDL é a outra)
- ✖ Praticamente todo chip (ASIC, genérico) ou circuito em FPGA é desenvolvido usando uma destas duas linguagens
- ✖ Combina estilos de modelagem estrutural e comportamental

Projetos bottom-up & top-down


O todo e as partes

Abordagens top-down e bottom-up

– Top-down

 

– Bottom-up

 



Blocos funcionais: Soma

✱ Soma binária é usada frequentemente

✱ Desenvolvimento da soma:

- *Meio-Somador* (HA), um bloco funcional de 2 entradas binárias,
- *Somador-Completo* (FA), um bloco funcional de 3 entradas binárias,
- *Somador Ripple Carry*, um arranjo iterativo que realiza soma binária, e
- *Somador Carry-Look-Ahead* (CLA), uma estrutura hierárquica para aumentar o desempenho (menor atraso).

Representando hierárquia

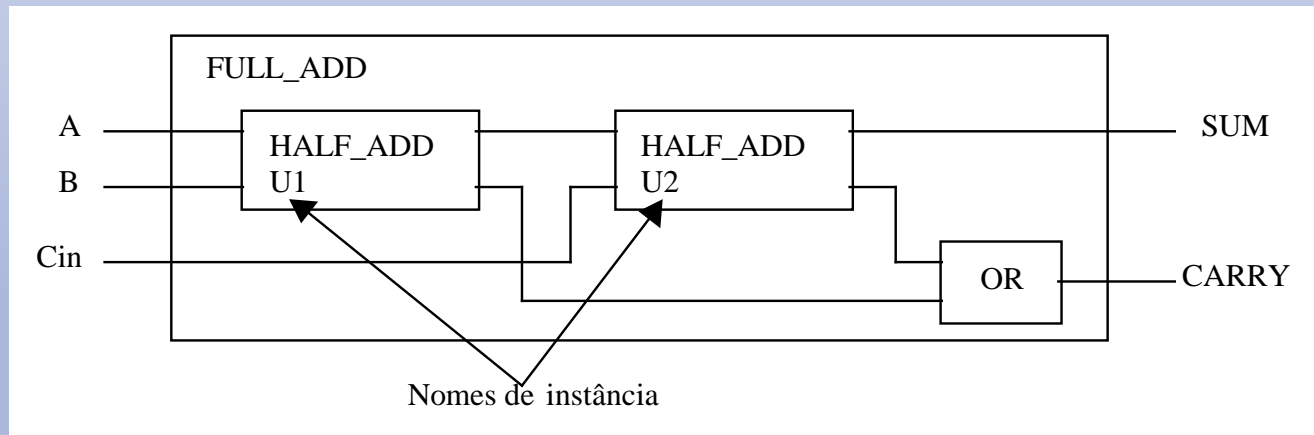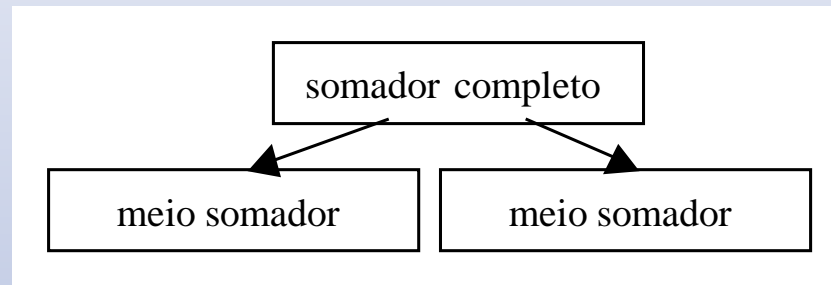


Implementações: Meio-somador

✱ A implementação mais comum para um meio somador é a


$$S = X \oplus Y$$

$$C = X \cdot Y$$

 

Implementação: Somador completo

 - ❖ Esquemático do somador completo
- ❖ Observe que é formado por 2 meio-somadores



Somadores binários

✿ Para somar vários operandos, juntamos os sinais lógicos em vetores e usamos blocos funcionais que operam nos vetores


✿ Exemplo: Somador de 4 bits com ripple carry: Soma as entradas $A(3:0)$ e $B(3:0)$ obtendo um vetor soma $S(3:0)$

✿ Nota: A saída carry da célula i torna-se a entrada carry da célula $i + 1$

Descrição	Subscrito 3 2 1 0	Nome
Carry In	0 1 1 0	C_i
Parcela	1 0 1 1	A_i
Parcela	<u>0 0 1 1</u>	B_i
Soma	1 1 1 0	S_i
Saída de Carry	0 0 1 1	C_{i+1}

Somador binário de 4 bit tipo Ripple-Carry

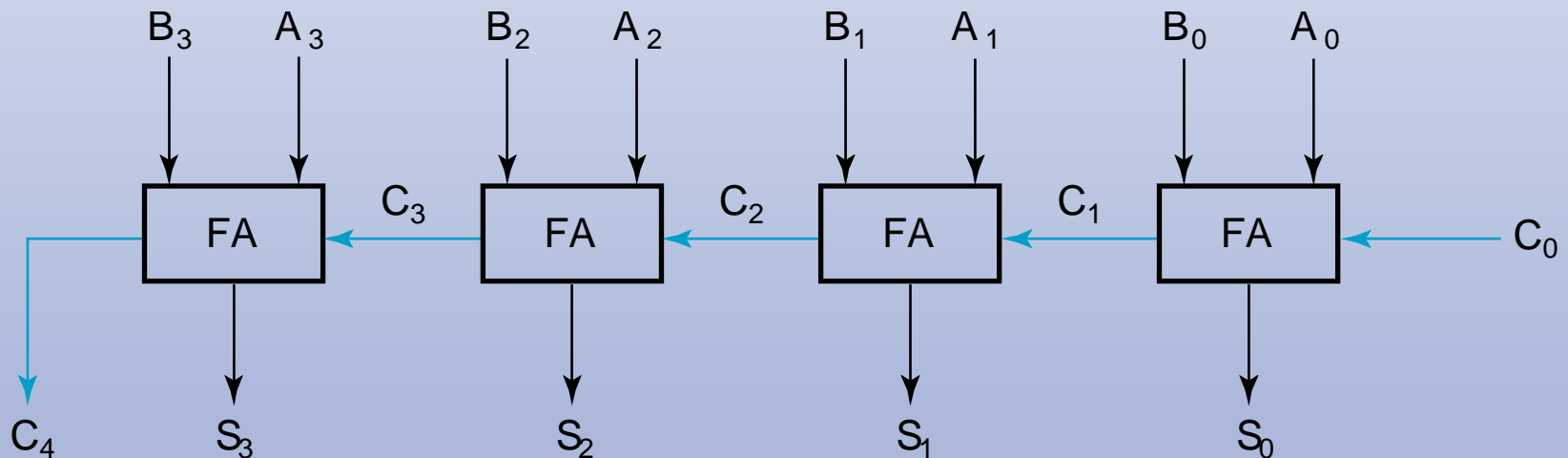- ❖ Um somador binário ripple-carry de 4 bits é feito a partir de quatro somadores completos de 1-bit:



Module

🔧 Definição geral

```
module module_name ( port_list );  
    ...  
    declaracao de variaveis;  
    ...  
    descricao de comportamento;  
endmodule
```

Meio somador

```
module half_adder (  
    input logic x, y,  
    output logic s, c  
);  
    assign s = x ^ y;  
    assign c = x & y;  
endmodule
```

Convenções Léxicas

⚙ Comentários

// comentário de uma linha só

/* outra forma de comentário de uma linha */

/* início de comentário com múltiplas linhas

todo texto é ignorado

termina com esta linha abaixo */

⚙ Números (constantes)

decimal, hexadecimal, binário

com tamanho e base: 6'd33, 8'h6A, 4'b1101

sem tamanho: 'h6A

decimal sem tamanho sem base: 33 (decimal 32 bits)

Convenções Léxicas (cont)

✧ Identificador

A ... Z

a ... z

0 ... 9

Sublinhado (underscore _)

✧ Primeiro caractere de um identificador não pode ser um dígito

✧ **SystemVerilog diferencia letras maiúscula de minúsculas**

Somador completo a partir de meio somador

```
module full_adder (  
    input  logic x, y, z,  
    output logic s, c  
);  
  
    logic hs, hc, tc;  
  
    half_adder HA1 (x, y, hs, hc),  
               HA2 (hs, z, s, tc);  
    assign c = tc | hc;  
endmodule
```

Somador binário 4 bits

```
module adder_4b (  
    input  logic [3:0] B,A,  
    input  C0,  
    output logic [3:0] S,  
    output C4  
);  
  
    logic [3:1] C;  
  
    full_adder Bit0 (B[0], A[0], C0,    S[0], C[1]),  
                  (B[1], A[1], C[1],   C[1], C[2]),  
                  (B[2], A[2], C[2],   S[2], C[3]),  
                  (B[3], A[3], C[3],   S[3], C4);  
  
endmodule
```

Verilog comportamental do somador de 4 bits

```
module adder_4b (  
    input  logic [3:0] B,A,  
    input  C0,  
    output logic [3:0] S,  
    output C4  
);  
  
    assign {C4, S} = A + B + C0;  
  
endmodule
```

Instanciando um módulo

✧ Instâncias de

module mymod(**output** y, **input** a, b);

✧ Aparecem como

// Conecta por posição

```
mymod mm1 (y1, a1, b1);
```

// Nomes das instâncias omitidos

```
mymod (y2, a1, b1), (y3, a2, b2);
```

// conecta por nome

```
mymod mm2 (.a(a2)), .b(b2), .y(c2));
```

Diagrama de Blocos

Diagramas de bloco

- ❖ Utiliza blocos lógicos, chamados em outras áreas da engenharia de blocos caixa-preta. Não interessa o que tem no interior.
- ❖ Indica o fluxo de sinais de dados e a interface com os sinais de controle

**Separação entre caminho de dados
(datapath) e controle**

Modelagem estrutural

O todo e as partes

Vantagens e desvantagens

- ✱ Pouco diferente dos métodos tradicionais de projeto
- ✱ Principal vantagem a integração com as outras formas de descrição de verilog
- ✱ Pode ser simulado em conjunto com módulos em outros níveis
- ✱ Usado como formato intermediário

Módulos e instâncias

✱ Estrutura básica de um módulo SystemVerilog:

```
module mymod (  
  output logic  out1,  
  output logic  [3:0] out2,  
  input  logic  in1,  
  input  logic  [2:0] in  
);  
  
...  
endmodule
```


Multiplexador a partir de primitivas

```
module mux(  
  output f,  
  input a, b, sel  
);  
logic nsel, f1, f2;  
and g1(f1, a, nsel),  
      g2(f2, b, sel);  
or g3(f, f1, f2);  
not g4(nsel, sel);  
endmodule
```

Descrições em SystemVerilog são feitas de módulos

Cada módulo tem uma interface (suas entradas e saídas)

 Módulos podem conter estrutura: instâncias de primitivas e outros módulos



Mux com atribuição contínua

```
module mux(f, a, b, sel);  
output logic f;  
input logic a, b, sel;
```


```
assign f = ~sel ? a : b;
```

```
endmodule
```

VLE varia com o VLD, estão
“unidos”



 Uma mudança no lado direito
provoca reavaliação



Atribuição contínua

- ✧ Outra forma de descrever uma função combinacional
- ✧ Conveniente para especificações lógicas ou de caminho de dados (datapath)

logic [8:0] sum;

logic [7:0] a, b;

logic carryin;

assign sum = a + b + carryin;

Define a larguras
do barramento

Atribuição contínua:
permanentemente
coloca o valor de
sum como sendo
a+b+carryin.
Recalculado
quando a, b ou
carryin muda

Operadores a nível de bit Verilog

Bitwise Verilog Operators

Operation	Operator
\sim	Bitwise NOT
$\&$	Bitwise AND
$ $	Bitwise OR
\wedge	Bitwise XOR
$\wedge \sim$ or $\sim \wedge$	Bitwise XNOR

Descrição usando combinação

```
module multiplexer_4_to_1_cf_v(S, I, Y);  
    input [1:0] S;  
    input [3:0] I;  
    output Y;  
  
    assign Y = (S == 2'b00) ? I[0] :  
               (S == 2'b01) ? I[1] :  
               (S == 2'b10) ? I[2] :  
               (S == 2'b11) ? I[3] : 1'bx ;  
  
endmodule
```


Descrição usando decisão binária

```
module multiplexer_4_to_1_tf_v(S, I, Y);  
    input [1:0] S;  
    input [3:0] I;  
    output Y;  
  
    assign Y = S[1] ? (S[0] ? I[3] : I[2]) :  
                (S[0] ? I[1] : I[0]) ;  
endmodule
```

Verilog 1995, Verilog 2001 e SystemVerilog

✧ Conexão de instâncias de módulos

- Portas ordenadas
- Portas com nome

✧ dff d1 (out, /*não usado*/, in, clock, reset);

✧ .<nome_porta>(<nome_variavel_ou_net>

✧ dff d1 (.q(out), .qb(/* não usado */,
.d(in), .clk(clock), .rst(reset));

Módulos e instâncias em Verilog2001 e SystemVerilog

✱ Estrutura básica de um módulo Verilog:

```
module mymod(output out1, output [3:0] out2,  
             input in1, input [2:0] in2);
```

Como C ANSI



```
endmodule
```

Conexões .nome e .* implícitas

- ✱ Se o nome da porta for igual ao nome do net, pode-se omitir o nome do net (os parênteses)
- ✱ Ex: .data equivale a .data (data)
- ✱ .* quando todos os nomes forem iguais
- ✱ alias clk = clock; (só para net types)

O que vimos hoje

- ✱ Projetos digitais modernos (complexos) utilizam linguagens de descrição de hardware
- ✱ É possível expressar um sistema digital em diversos níveis de abstração
- ✱ O nível estrutural é utilizado para definir hierarquia e conectividade
- ✱ SystemVerilog é uma evolução de Verilog

Contato

Marcos Morais

Professor DEE

morais@dee.ufcg.edu.br